

NanoSoul 无 PCB 应急方案 · 模块级 SKU BOM

桌面陪伴机器人 · 自制载板 PCB 的后备方案：现成模块 + 杜邦线 + 绝缘胶带手工搭建 | 计算核心 = Waveshare ESP32-P4-WIFI6 开发板（已有，从两排 2.54 排针引出）

这份清单是什么：万一自制 PCB 来不及打样/装配，用这套现成 breakout 模块 + 杜邦线 + 绝缘胶带/热缩管把同样的功能手工搭起来。供电注入点 = VSYS，逻辑 3V3 由开发板回灌。

关于 SKU：立创商城(LCSC)这些功能块几乎只卖裸芯片、不卖带排针的成品模块，且页面 C 号在检索环境读不到可信值（验证过一个"看似匹配"的 C 号实为板间隔柱）。按"不编造 SKU"的红线，本表不给 LCSC C 号，改给已核对的淘宝/AliExpress 搜索关键词 + 实测规格/行情价——这才是这类 GY 系列 hobby 模块的真实买处。下单按关键词核对实物图与间距。

- ⚠ 下单前必须定（按你拍的实际模块，一次买齐别漏）
1. 【最关键】给开发板的 5V 升压买 XL6009(4A)，不要 MT3608——MT3608 升 5V 实际只出 ~1.3A，扛不住 P4-WIFI6 ~1.5A 峰值会掉电/重启。或先确认开发板 VSYS 能否直接吃电池 3~4.2V，能则连这个升压都省。电机轨那路 MT3608 够用(0.6A)。

2. N20 电机务必【带编码器 · 6 线】版，别买无编码 4 线便宜款。

3. 面包板只走 3V3 和信号；大电流(VBAT/5V/5.5V)用粗杜邦直连或焊小洞洞板汇流，别走面包板电源轨（~1~2A 会发热压降）。

4. 总开关额定 ≥3A，串在 TP4056 的 OUT+。

5. I²C 上拉：BH1750/INA219/QMI8658/MAX17048 多半各自带上拉，4 个并联约 2.5k 正好够，一般不用再加电阻（都接 3V3 安全）。

6. MAX17048：VLogic→3V3、Bat→电池+（分开两脚，别都接电池，否则 I²C 顶到 4.2V 伤开发板）。

7. QMI8658：ADO 接 GND=0x6A 或 VCC=0x6B 定地址（固件按这个）；与 0x23/0x36/0x40 不冲突。

8. 还要一起买：MT3608×1(电机轨) + XL6009×1(VSYS) + N20 编码电机×3 + 杜邦线(母-母为主) + 绝缘/热缩 + 电池(PH2.0 带保护) + JST 对插线 + 小洞洞板。

汇总采购表

#	功能	推荐模块	淘宝关键词	数量	单价≈	备注
1	电池保护 (DW01A+FS8205A)	1S 锂电保护板	1S锂电池保护板 过充过放	1(+备)	¥0.5~2	选 3A+ 大电流版；若用带保护版 TP4056 可省此块
2	充电+5V升压+电量计 (IP5306 I²C)	TP4056带保护 + MT3608 + MAX17048 推荐替代	TP4056 Type-C 带保护 / MAX17048 模块	各1	¥3+2+30	比 IP5306 I²C 更可控，且能读真实电量%/电压
2'	(赌一把) 同上一块板搞定	IP5306 I²C 模块 (PB01) 高风险	IP5306 I2C 模块 / PB01 IP5306	1	¥5~12	⚠ 批次常砍 I²C、到货靠运气；电量计只有 4 档(25%)
3	电机轨升压 5.5V (MT3608)	MT3608 可调升压模块	MT3608 升压模块 可调 2A	1	¥1~2	空载调到 5.5V；够电机轨 0.6A
3b	开发板 5V 升压 (VSYS)	XL6009 升压模块 (4A) 改用	XL6009 升压模块 4A 可调	1	¥3~5	⚠ 别用 MT3608(出力~1.3A 不够)；调到 5.0V 接 VSYS。先确认 VSYS 能否直吃电池则可省
4	电机驱动 (2×TB6612FNG)	TB6612FNG 模块（备选 DRV8833）	TB6612FNG 电机驱动模块	2	¥4~8	每块驱 2 路；VCC接3.3V；两块 STBY 并联=全急停
5	N20 编码减速电机 6V	GA12-N20 6V 霍尔编码电机	N20 编码器电机 6V 霍尔	3	¥15~30	减速比 1:50~1:100 三个统一；编码器供 3.3V；别买无编码版
6	IMU 6 轴 (ICM-42688-P)	QMI8658 模块(你已选) 现货	QMI8658 模块	1	¥8~20	走 I²C(SDA/SCL/INT/ADO)；与 BH/INA/MAX 同总线，地址不冲突
7	环境光 (BH1750FVI)	GY-302 BH1750 模块 直接平替	GY-302 光照传感器	1	¥3~6	原设计直接平替，无替代之忧；ADDR 悬空=0x23
8	电机电流检测 (shunt→ADC)	GY-INA219 模块	INA219 电流传感器模块	1	¥6~12	比手焊 shunt 干净、读真实电流；可省→纯编码器堵转判定
9	电源键 (IP5306 KEY)	带线轻触按钮	带线轻触按钮 焊线	1	¥0.2~0.5	一端接 KEY、一端接 GND（点动非自锁）
10	指示灯	LED+电阻 / 带线灯	LED 指示灯 带线 3V	0~2	¥0.1~0.5	模块自带电量灯/充电灯则可省
11	杜邦线	三色套装 20cm（公母/母母/公公）	杜邦线 公母 母母 40P 20cm	1~2套	¥10~18	母-母买最多（开发板与模块多为公针）
11	绝缘	PVC 电工胶带 + 热缩管套装	PVC电工胶带 / 热缩管套装 560pcs	—	¥12~25	裸露端子/JST 焊点全包；机器人会晃，绝缘要到位

#	功能	推荐模块	淘宝关键词	数量	单价≈	备注
11	电池	1S LiPo 3000mAh 带保护板 PH2.0	3.7V 锂电池 3000mAh JST 保护板	1~2	¥18~30	插头 PH2.0 非 XH2.54 ；选 3000 不选 5000(偏大重)
11	JST 对插线	PH2.0(电池) + XH2.54(电机)	JST PH2.0 对插线 / XH2.54 对插线	2+4	¥0.5~1.5/条	电池 PH、电机 XH， 两者不通用别混 ；可插拔免焊死
11	总开关	带线船型/拨动开关	船型开关 带线 KCD1	1	¥0.5~2	串电池正极
—	(可选)电源汇流	迷你面包板 / 洞洞板 5×7	迷你面包板 / 洞洞板 5x7	选	¥1.5~8	电源主汇流点别全靠面包板，关键节点焊洞洞板更稳

整套估算（替代组合方案，不含开发板）：约 ¥170~290（MAX17048 约 ¥30）。万用表视为已有（调 MT3608 输出、量电池/通断、验端子导通）。

⚠ 选购防买错（版本 / 引脚不同，最容易踩）

- **N20 电机**：必须买【带编码器 · 6 线】版，别买无编码 4 线的便宜款（只有电机、没编码器）。
- **TP4056**：买 **Type-C + 带保护版**（有 Micro/Type-C、带保护/不带保护 之分；带保护版才顶替 1S 保护板）。
- **MT3608**：买**可调版**（板上有电位器），**#1 调 5V、#2 调 5.5V**，别买固定输出版。
- **IMU**：ICM-42688-P 走 **SPI**（认丝印 SCLK/MOSI/MISO/CS/INT）；替代款 QMI8658 走 **I²C**（SDA/SCL/INT）——**引脚不一样，按你买到的那款接**。
- **电池**：插头要 **PH2.0**（不是 XH2.54），选带保护板成品。
- **TB6612**：各家排针顺序略不同，**按模块丝印脚名接**（PWMA/AIN1/AIN2/BIN.../STBY/VM/VCC）。
- **杜邦线**：公-母 / 母-母 / 公-公 三种分清，**母-母买最多**（开发板和模块多是公针）。
- **MAX17048**：商家约 **¥30 偏贵**；省钱可不买，改用 2 个电阻分压 → 开发板 ADC 读电池电压（粗略电量，约 ¥0），或接受没有精确电量。

🔋 电池详细参数（按整机峰值电流选，别只看容量）

参数	值 / 选型要求	说明
类型	1S 单节锂聚合物 LiPo（软包）	桌面机器人用软包合适；也可 1×18650+保护板（更耐用但更重/圆柱形）
标称电压	3.7V（满充 4.2V / 过放截止 ~3.0V）	升压模块从这个电压往上升 5V/5.5V
容量	3000mAh ≈ 11.1Wh	待机 ~9h、连续运动 ~2.5~3h；选 3000 不选 5000（5000 偏大偏重）
持续放电 C 率	≥2C（≥6A）推荐	⚠ 整机峰值约 3A； 低 C 率(1C)电池在峰值会压降 → 开发板掉电/重启 。买标注 ≥2C 或 ≥5A 放电的
峰值电流需求	~3A（WiFi6 突发 + 电机，两路升压一起从电池抽）	持续约 1.5A（≈0.5C）
接口 / 保护	JST-PH 2.0mm 2P，带保护板成品	过充 4.25~4.3V / 过放 2.4~2.5V / 过流短路； 插头别买成 XH2.54 （间距不同插不上）
充电	TP4056 限流 1A，0→满 ~3.3h	1A≈0.33C 安全；充电电流别超电池的充电 C 率
尺寸 / 重量	3000mAh 软包约 ~60×40×8mm / ~55~60g	具体以卖家为准；留够壳内空间与配重
温度	充电 0~45°C / 放电 -20~60°C	LiPo 典型； 别在 <0°C 充电
循环寿命	~300~500 次	LiPo 典型，容量随循环衰减

⚠ 两件最可能买不到原型号、必须走替代（重点）

- **IP5306 I²C 版（#2）**：同型号不同批次会砍 I²C，到货是不是 I²C 全凭运气；且就算是 I²C 版，它的"电量计"只有 4 档 LED 段位(25% 台阶)、**读不到真实 SoC%/电压**。建议直接放弃赌它，走 **TP4056(带保护)+MT3608+MAX17048**——每块功能确定、读数准，MAX17048 还能给到 IP5306 给不了的精确电量%。
- **ICM-42688-P 模块（#6）**：成品 breakout 稀有、缺货涨价、市场有假片。**建议默认上 QMI8658 模块**（国产现货、便宜、Waveshare 生态成熟；精度略逊 ICM-42688-P 但远优于 MPU6050）。除非你有正品 ICM-42688-P 渠道。**改型后 IMU 多半从 SPI 转 I²C → 先更新 docs/BOARD_MAPPING.md 和 pcb/circuit/pins.py 再接线**，确认 I²C 地址不撞（QMI8658 0x6B、BH1750 0x23、INA219 0x40，默认不冲突）。

接线 / 供电总则（先看这条再插线）

- **三条电压轨**：① 逻辑 **3V3**（开发板回灌）→ 给 IMU/BH1750/INA219/编码器/TB6612 的 VCC；② 电机轨 **5.5V**（MT3608 输出）→ 只给 TB6612 的 VM；③ 电池 VBAT(3.0~4.2V) → 给保护板/充电/升压输入。**三轨共地(GND)**，但**电压别接错**——TB6612 的 VCC=3.3V / VM=5.5V 是两个脚，最容易插反。
- **共地是底线**：所有模块、开发板、电池负极必须连到同一 GND，否则信号/I²C 全乱。
- **母-母杜邦为主**：开发板排针和多数模块都是公针，靠母-母对插；先想好走线再插，关键节点用热缩管包。
- **可插拔免焊死**：电池用 PH2.0、电机用 XH2.54 对插线，方便拆装/换件。
- **上电顺序**：先空载用万用表把 MT3608 调到 5.5V，确认无短路再接电机/驱动；总开关串电池正极，调试时随时断电。

逐块接线要点

① 1S 锂电保护板

B+/B- 接电芯，P+/P- 为受保护输出当 VBAT；B- 与 P- 不能短接。过充 4.25~4.3V / 过放 2.4~2.5V。用带保护版 TP4056 则此块省。

② 充电+升压+电量计（推荐替代组合）

TP4056(带保护)：Type-C/Micro 进 → B+/B- 接电池、OUT+/OUT- 出 VBAT（板上 DW01A+FS8205A 顺带顶掉 #1）。MT3608 升到 ~5V 给 VSYS。MAX17048：VCC=3.3V、I²C(SDA/SCL) 接 I²C1、并接电池正极采电压 → 直接读电压+百分比。电源键改用总开关或 TP4056 旁路。

③ MT3608 升压（电机轨）

IN+/IN- =VBAT，OUT+/OUT- =驱动 VM；空载先调电位器到 5.5V（power.py 设计值 R82k/10k=5.52V，刻意压在 6V 下给保险丝留余量）。三电机同堵转输入逼近 2A 偏紧，吃力就换 XL6009/SX1308(4~5A)。

④ TB6612FNG ×2（驱 3 路 N20）

每块：VM→5.5V电机轨、VCC→3.3V、GND 共地、STBY→一个 GPIO（两块 STBY 并联，低=全急停）；每电机 = PWMx+xiN1+xiN2(3 线)+AO/BO 接电机。第 1 块驱 2 个电机、第 2 块驱第 3 个+1 路备用。备选 DRV8833(更便宜、自带过流过温，PWM 直打 IN1/IN2、方向逻辑略改)。

⑤ N20 编码电机 ×3

6 线（颜色以卖家线序表为准）：M+/M- 接驱动 AO/BO；编码器 VCC→3.3V、GND 共地、C1/C2=编码 A/B 接 GPIO（多数板内已带上拉）。三个减速比必须一致，否则全向运动学标定很痛苦。3 电机编码共占 6 个 GPIO。

⑥ IMU（QMI8658 默认 / ICM-42688-P 若有正品）

SPI：VCC→3.3V / SCLK / MOSI / MISO / CS / INT；I²C(QMI8658/MPU6050)：VCC→3.3V / SDA / SCL / INT。**放离电机远点**避磁干扰。ICM-42688-P 经核实 32kHz ODR/低噪声/APEX(Tap=碰撞,Raise/WoM/Tilt=抬起) 完全满足；QMI8658 是现货友好的次优替代。

⑦ GY-302 BH1750（环境光，最省心）

VCC→3.3V、GND、SDA→I²C1(GPIO21)、SCL→I²C1(GPIO22)；ADDR 悬空/接 GND=0x23，接 VCC=0x5C。贴外壳内壁用 4 线引出几十 cm：上拉调小(2.2k~3.3k)、SDA/SCL 别与电机线长距并行、速率别拉满(≤100kHz 更稳)。1~65535lx 室内绰绰有余。

⑧ GY-INA219（电机电流，可选）


VCC→3.3V、GND、SDA/SCL→I²C1、Vin+/Vin- 串入电机供电高边（别接反），地址 0x40。可整块省→纯编码器堵转判定（下指令但编码器不动=堵转）；但 CLAUDE.md 写明"堵转过流保护是硬需求"，求稳建议装。

与传感器核实报告的衔接：原 PCB 方案三颗传感器(ICM-42688-P / BH1750FVI / IP5306-I²C)均经 datasheet 核实满足要求；唯 IP5306 电量只有 4 档(25%)。本应急方案用 MAX17048 替代 IP5306 的电量计，反而拿到了精确电量%+电压——若最终走应急方案，电量 UI 不必再受 4 档限制。

详细接线图（每根箭头都标了引脚，按你的实际模块）

怎么看：跟着箭头走，箭头上的字就是哪个脚接哪个脚（如 IO2→PWMA）。轨色：—VBAT —5V —5.5V电机 —电机输出 —I²C —控制。（你的 IMU 是 QMI8658 走 I²C，原 SPI 那几脚不用了。）

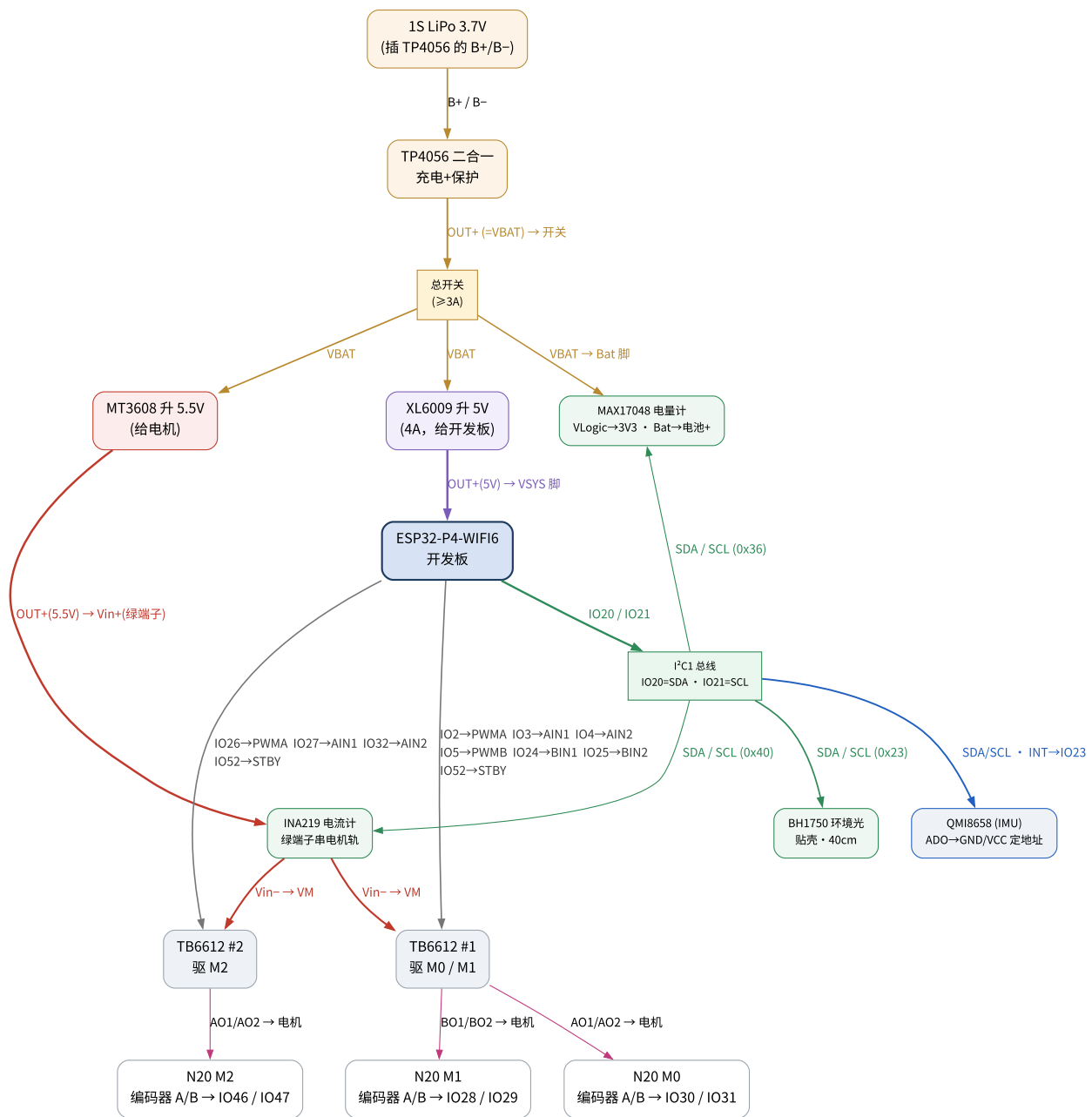图中没逐一画、但每个模块都要接的统一线（别漏）：①每个模块 VCC → 开发板 3V3（MAX17048 是 VLogic→3V3）；②TB6612 的 VM → 5.5V（⚠ VM=5.5V、VCC=3V3 两个脚，插反烧件）；③所有 GND 共地；④大电流(VBAT/5V/5.5V)走粗杜邦直连或焊洞洞板，别走面包板电源轨（面包板轨~1-2A 会压降发热）；面包板只走 3V3 和信号。



电气验证（系统级）

模块是黑盒、跑不了器件级 SPICE，下面做的是系统级电气验证（电压兼容 / 功率电流预算 / 续航 / I²C 地址 / GPIO 预算）+ 一处真仿真（I²C 长线上升时间，ngspice）。

① 电压兼容矩阵

模块/件	供电需求	接的轨	判定
IMU ICM-42688-P / QMI8658	1.71–3.6V / 1.71–3.6V	3V3	✓
BH1750FVI	2.4–3.6V	3V3	✓
INA219	3–5.5V (Vin± 可测到 26V)	3V3 (Vin± 串 5.5V 高边)	✓
MAX17048	2.5–4.5V	VBAT 直供	✓
TB6612FNG	VCC 2.7–5.5V / VM 2.5–13.5V	VCC=3V3 · VM=5.5V	✓ (VCC≠VM,别插反)
N20 电机 / 编码器	电机 6V额定 · 编码器 3.3–5V	电机=5.5V · 编码器=3V3	✓ 6V件跑5.5V约-8%可忽略

逻辑电平全 3V3，与开发板 IO 一致 ✓。唯一易错：TB6612 的 VCC(逻辑)=3V3、VM(功率)=5.5V 是两个脚，最容易插反烧件。

② 功率/电流预算 + 续航

轨	源能力	负载估算	结论
3V3 逻辑	开发板 LDO 余量（需查，常 ≥100mA）	编码器 3×~8mA + 传感器 ~3mA + TB6612 逻辑 ~5mA ≈ 32mA	✓ 大概率够；下单后实测开发板 3V3 余量，不足则 VSYS 旁挂 AMS1117 单独供 3V3
5.5V 电机轨	MT3608#2 输出 ≈1.2A(2A 是开关限流；5.5V 输出 ≈Isw · 3.7/5.5 · η)	常态行进 3×~0.2A≈0.6A；全堵转 3×~1A>3A	✓ 常态够(约 2× 余量)；⚠ 多电机同堵转远超能力会拉垮轨（MT3608 限流=粗保护），靠固件堵转急停+编码器兜底
5V VSYS	MT3608#1 输出 ≈1.3A(2A 开关限流，5V 输出实约 1.3A)	P4-WIFI6 峰值(WiFi6发射+算力) ~1.3–1.5A@5V	⚠ 偏弱/不够！ 原 IP5306 是 2.1A 升压。MT3608 5V 实际只出 ~1.3A < P4 峰值 → VSYS 这路必须换 XL6009/SX1308(4A, 5V 可出 ~2.6A) 或 2A+ 专用升压
VBAT/续航	3000mAh@3.7V=11.1Wh；TP4056 充 1A≈3.3h	待机 ~1.2W；运动峰值 ~4W	✓ 待机 ~9h、连续运动 ~2.5–3h（与 docs 一致）

③ I²C1 地址表（挂同一总线，查冲突）

设备	7-bit 地址	说明
BH1750FVI	0x23	ADDR 悬空/低；拉高=0x5C
MAX17048	0x36	固定
INA219	0x40	A0/A1 低；可改址
QMI8658（若替代 ICM 走 I ² C）	0x6B	SA0 高；或 0x6A

✓ 四地址互不冲突（0x23/0x36/0x40/0x6B）。ICM-42688-P 走 SPI 时不占 I²C。

④ GPIO 预算

用脚：3 PWM + 6 IN + 1 STBY + 6 编码器 + IMU(SPI 5 脚) + I²C 2 + ADC 1 = **24 个**；可用池 ≈ 28（避开 IO7/8 音频I²C0、IO9-13/53 音频I²S、IO39-44 microSD、调试脚）→ ✓ 够用，余 ~4。换 QMI8658(I²C) 则释放 SPI 4 脚、用脚降到 **20**，更宽裕。

⑤ 仿真：I²C 长线上升时间（ngspice，验证 BH1750 贴壳引线）

开漏释放 → 上拉 Rp 对总线电容 Cb（含 40cm 杜邦引线）充电，测 10–90% 上升时间，对照 I²C 规范（快速模式 ≤300ns / 标准模式 ≤1000ns）：

场景	Rp	Cb	t _{rise} (10–90%)	判定
板上(无引线)	4.7k	30pF	310 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 默认上拉	4.7k	80pF	826 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 改 2.2k	2.2k	80pF	387 ns	标准✓(余量足) / 快速✗
长/捆扎最坏	2.2k	150pF	725 ns	标准✓ / 快速✗
40cm引线 · 1.5k	1.5k	80pF	264 ns	快速✓+标准✓

结论：BH1750 贴壳 40cm 引线 → 用 **100kHz + 2.2k 上拉**（387ns，远在标准 1000ns 内，最稳）；若一定要 400kHz 快速模式 → 用 **1.5k 上拉**（264ns<300ns，灌电流 3.3V/1.5k=2.2mA 仍在 BH1750 与 I²C 规范的 3mA 之内）。默认 4.7k 在长线上跑 400kHz 会超时。

电气验证总结：电压兼容全过；I²C 四地址不冲突；GPIO 24/28 够用；续航与 docs 一致。**唯一要改的硬点：**5V VSYS 升压用 MT3608 实际只出 ~1.3A，不够 P4-WIFI6 ~1.5A 峰值 → **VSYS 这路换 XL6009/SX1308(4A 级)**（电机轨那片 MT3608 维持 5.5V 不变）。次级提醒：MT3608 的 2A 是开

关限流、升压后实际输出打折；多电机同堵转会拉垮电机轨（属预期，靠固件急停）；下单后实测开发板 3V3 余量。

NanoSoul 应急 SKU BOM · 模块/规格经厂商 datasheet、立创开发板 wiki、Waveshare、Adafruit 多源核对 · GPIO 取自 pcb/circuit/pins.py · I²C 上升时间为 ngspice 实仿 · 不含未经核实的 LCSC C 号(立创无成品模块) · 下单按淘宝关键词核对实物图、间距与电压(尤其电池 PH2.0、IMU 是否 3.3V 直供、IP5306 是否真 I²C)。